



Spannungsteiler gemessene Spannung

$$V_{in} = \frac{V_{out}}{\frac{R_2}{R_2 + R_1}}$$

